1 pasivni prvky el obvodu

rezistor - soucaska s specifickym odporem R=p(l/s) delsi vetsi odpor a u sirky ci mensi tim vetsi odpor I=U/R zalezi na materialu omezeni proudu v nejake vetvi - $\dot{\iota}$, konkretni ubytek napeti vyvazovani napeti

2 Kondenzator

elektrostaticke pole - prostredi ve kterem jsou el naboje v klidu -i, netecte tam proudu vrstvy -i, vodic - dielektrikum(izolant) - vodic -i, kdyz neco nejde vem si vetsi kladivo

3 Coulombuv zakon

 $F = k(Q*Q)/r2 - r \ vzadelonst \ k = 1/(4\pi*) symboleznaci permitivitue 0 jepermitivita vakuae = e0* erelektrostaticke jevyuzivan ovlaserovatiskarne$

4 kondezator

Q = CU - napeti mezi deskama kapacita -; C = er* e0* (S/l) cim mensi l delka tim lepsi izolant jelikoz jsou blize cim vetsi plocha s tim vetsi kapacita -vlastnosti materialu - je mysleny jako zasobni el naboje kapacita fyzilani velicina a kondezator obvodovy prvek pomoci kondezatoru umistujeme v obvodu kapcitu kde ji potrebujeme - ale kapacita existuje vsude kondezator - dva vyvody C - velicina Farad provedeni kondezatoru keramicky(jednodusi a levnejsi) hlinikovy elektrolyticky(vetsi kapacita)

5 spojovani kondenzatoru

vyssi kapacita - ξ paralerni propojeni jeliko U je vetsi nez aby bylo zapojeny seriove v serii se scitaji prevracene hodnoty - ξ vyzivame kdyz mame velke napeti - ξ maji omezeni napeti diky nemu predstava byt proud staticky tece jenom poku se kondezator se vybiji a nabiji i kdyz netece proud je v kondezatoru napeti a je v nem urciti proud kdyz ho nabijem a ptom ho zapojime do obvodu s pouze s rezistorem atd zacne pusobit jako zdroj pouziva se vykryti nouze nez dorazi zdroj typicky rychle skokove zmeny stavu cislivovych obvodu vyhlazeni napeti ze stridaveho zdroje setrvacni prvek prod definoane reakce obvodu nastaveni frekvence kmitani obvodu odlozeni reakce obvodu na nejakou zmenu stavu sectionenergie nabitheo kondezatoru w = (1/2)CU2 priklad defibrilator C = 100 uF U = 4000V t = 2ms a = 0.25 W = (1/2)*CU2 = 800j