

PAC


$$U_{out} = N \cdot \frac{U_{ref}}{2^n}$$

N = číslo prevedené do 10 sústavy
 n = počet bitov

$$6 \cdot \frac{1}{2^3} = \frac{6}{8} = 0,75V$$

ADC
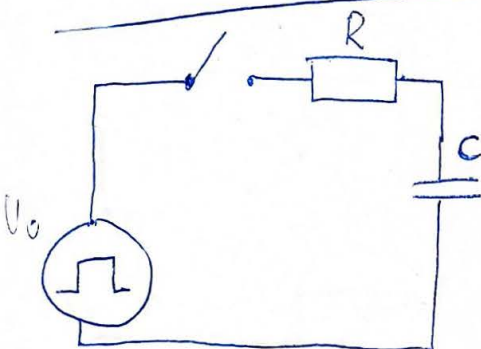
$$N = 2^n \cdot \frac{U_{in}}{U_{ref}} = 2^3 \cdot \frac{0,75}{1} = 6 \Rightarrow 110_2$$



$U_0 = 1V$ $C = 0,1F$
 $R = 1\Omega$ $U_C = 1V$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt}$$

$$i(t) = i_C(t) = i_R(t)$$

$$\downarrow$$

$$= \frac{U_R}{R}$$

$$\frac{U_R(t)}{R} = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{U_0(t) - U_C(t)}{R} = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt}$$

$$U_0(t) - U_R(t) - U_C(t) = 0$$

$$U_R(t) = U_0(t) + U_C(t)$$


$$\frac{U_0(t)}{R} - \frac{U_C(t)}{R} = C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt} \Rightarrow C \cdot \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{U_C(t)}{R} = \frac{U_0(t)}{R} \quad / : C$$

$$\Rightarrow \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{U_C(t)}{RC} = 0$$


\downarrow
dosadíme 0

$$\frac{dU_C(t)}{dt} + 10 = 0$$

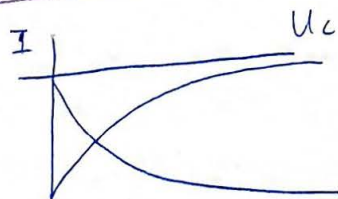
$\tau = R \cdot C = 0,1$ - kondenzátor sa nabíja na 63%



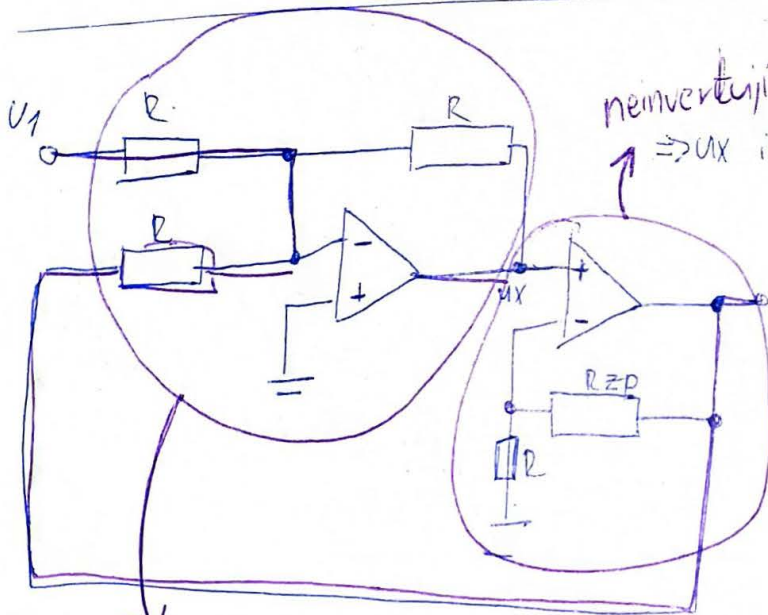NAPLNĽO SANAABIJE
 ZA $5\tau \Rightarrow 0,5s$



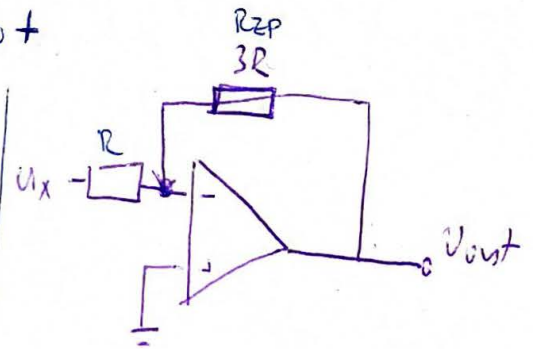neinvertující zesilovač
 $\Rightarrow U_X$ ide do +



$$U_{out} = -U_X \cdot \left(\frac{R_{zp}}{R} \right)$$

+ do zeme
 - vstup

scítač

$$I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0 \quad \text{je opačný súčet predoslych}$$

$$\frac{U_1}{R} + \frac{U_2}{R} + \dots + \left(\frac{U_X}{R} \right) = 0$$

$$\frac{U_1}{R} + \frac{U_{out}}{R} + \frac{U_X}{R} = 0$$

$$U_X = -R \cdot \left(\frac{U_1}{R} + \frac{U_{out}}{R} \right)$$

$$U_X = -U_1 - U_{out}$$

$$U_{out} = U_X \cdot \left(1 + \frac{R_{zp}}{R} \right)$$

$$U_{out} = U_X \cdot (1 + 1)$$



$$U_{out} = 2U_X$$

$$U_{out} = 2(-U_1 - U_{out})$$

$$3U_{out} = -2U_1$$

$$U_{out} = -\frac{2}{3} U_1$$
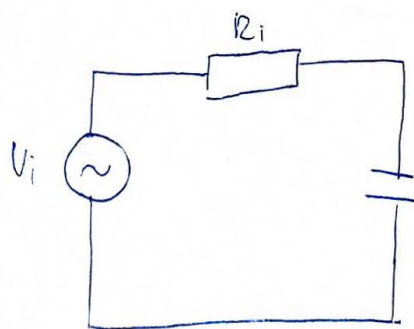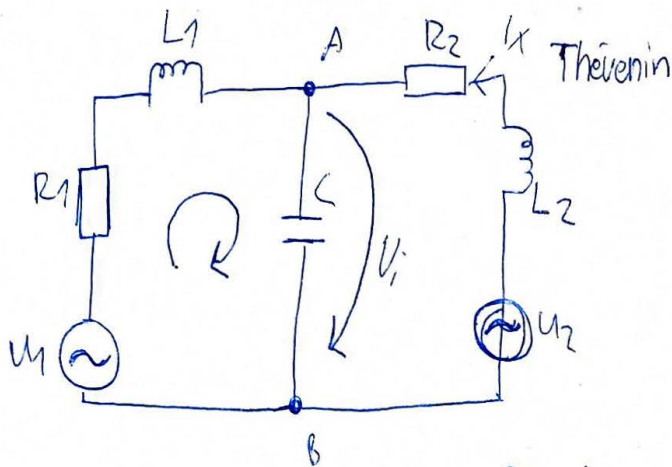
$$\Rightarrow U_{out} = -\frac{2}{3} \cdot 6 = -4$$




$$U_C = Z_C \cdot I$$

$$R_i = (R_1 + j\omega L_1) \parallel (R_2 + j\omega L_2)$$

\bar{I}_x


U_i
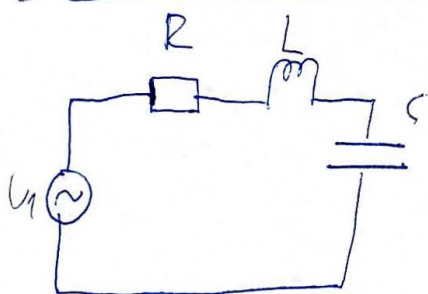
$$I = \frac{U_i}{R_i + Z_C} \rightarrow \text{neza budnúť pripočítat (u diódy sa ignoruje)}$$



$$R = 2 \Omega \quad L = 1H \quad C = 0,5 F$$

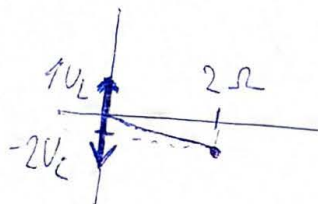
$$u_1(t) = u_m \sin(\omega t) \quad \omega = 1 \text{ rad/s}$$



$$Z = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}$$

$$2 + j - 2j = 2 - j$$


$$b) \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

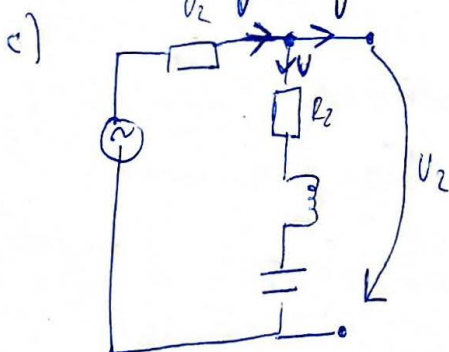


$$U_2 = U_{R2}$$

$$U_C = 3 - 2j \text{ V}$$

$$|U_C| = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

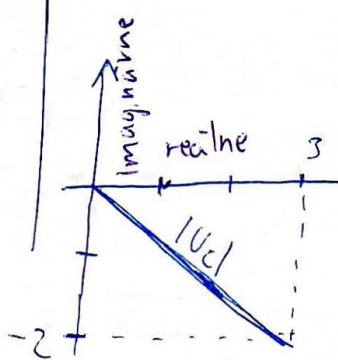

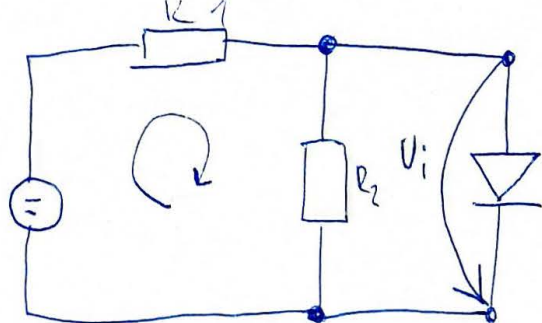

$$R_1 = R_2 = 100$$



$$V = 4V$$

$$I_D = ?$$

$$R_i = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 50 \Omega$$

$$V_i = U_{R2} = R_2 \cdot \left(\frac{V}{R_1 + R_2} \right) = 100 \cdot \frac{4}{200} = 2V$$
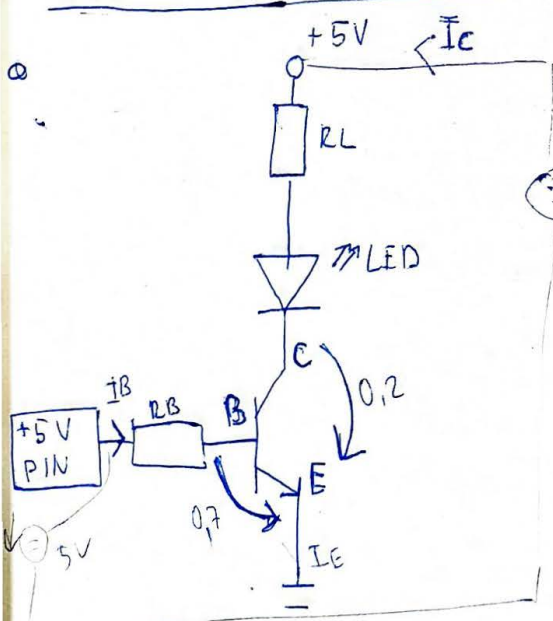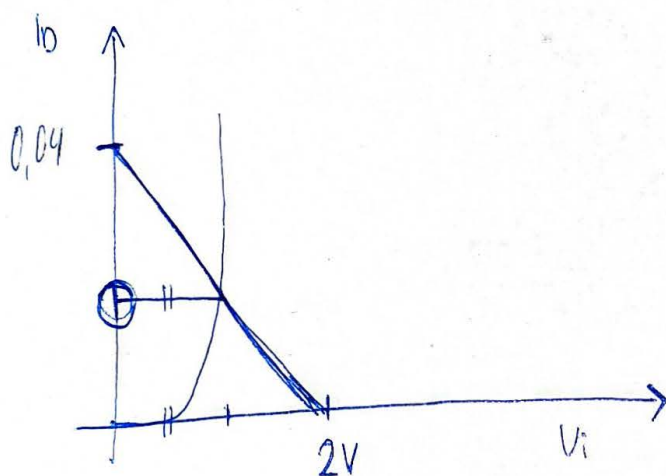
$$I_{\max} = \frac{V_i}{R_i} = \frac{2}{50} = 0,04A = 40mA$$



$$U_{LED} = 1,7V$$

$$I_C = 20mA$$

$$I_B < 5mA$$

$$\beta = 50$$

Pri PNP stavu prehodit polaritu zdrojov

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$0,02 = 50 \cdot I_B$$


$$I_B = \frac{0,02}{50} = 0,0004A$$

$$V_B - R_B \cdot I_B - V_{BE} = 0$$

$$R_B = \frac{V_B - V_{BE}}{I_B} = \frac{4,3}{0,0004} = 10,750 \Omega$$

$$V_{CC} - R_L \cdot I_C - U_{LED} = 0$$
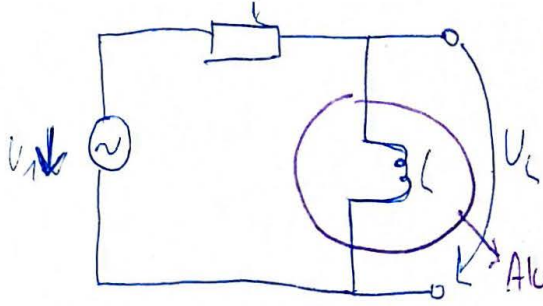
$$R_L = \frac{U_{LED} - V_{CC} \cdot V_{CE}}{I_C} = 155 \Omega$$




a) Celková impedancia \rightarrow prúd $\frac{U}{Z} \rightarrow$ napätie
 $V_R = R \cdot I, V_L = Z_L \cdot I \rightarrow$ vektor (pytag. veta)
 Aký je filter?

b-) dva uhlové kmitočty

1 rad/s

9 rad/s

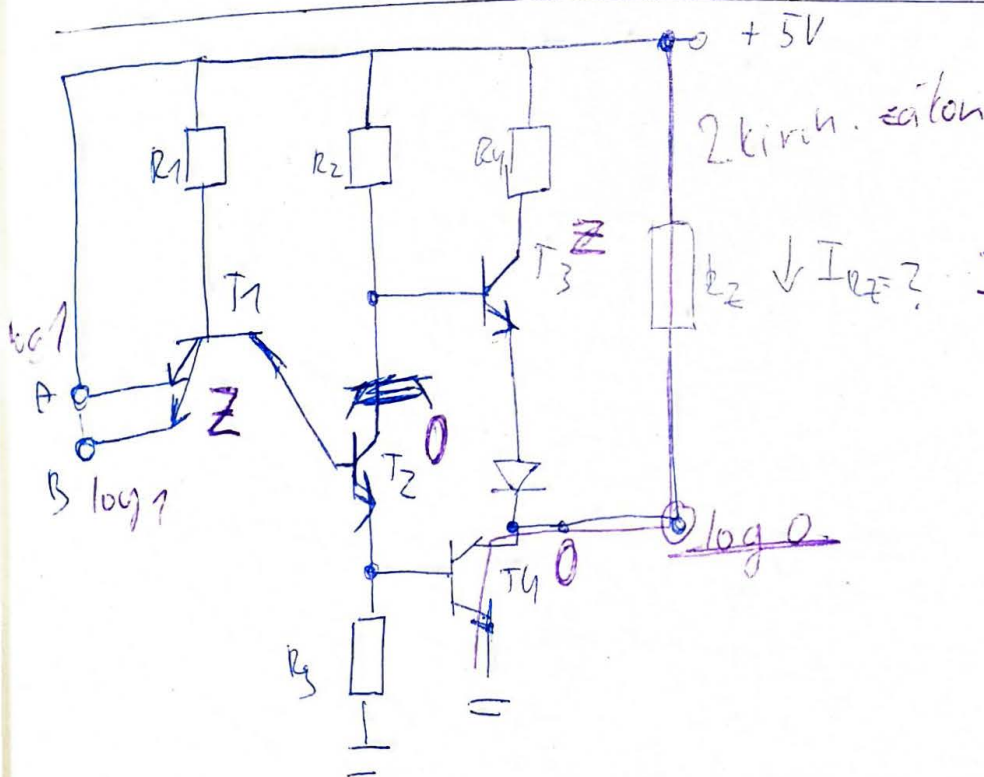Čím je ω vyšší, tým väčšie napätie na cievke a menšie na rezistore
 = dolnoprostupný



$$R_Z = 960 \Omega$$

2. Kirch. zákon

$$V_{CC} - R_Z \cdot I_{R_Z} - V_{CE} = 0$$

$$I_{R_Z} = \frac{V_{CE} - V_{CC}}{R_Z} = \frac{4,8}{960}$$

$$= 50 \text{ mA}$$